

P426. 8.2

(1) C

(2) B

(3)  $\frac{(\frac{15-3}{\sqrt{2}})^2}{R_L} = 72/8 = 9W$  C

(4) C

(5) A

P427. 8.3

(1) 无正半波 (2)  $T_1$  烧断 (3) 无负半波 (4) 正半波很小

(5) ~~无正半波~~ (6) 交越失真

$U_0 = 14.3V$

P427. 8.4

(1)  $P_{om} = U_{om}^2 / R_L = \frac{1}{2} (V_{CC} - U_{CES})^2 / 4 = \frac{1}{8} (16-2)^2 = 24.5W$

$\eta = \frac{P_{om}}{P_V}$ ,  $P_V = V_{CC} \cdot I_{RL} = \left( \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L} \sin \omega t d\omega t \right) \cdot V_{CC}$   
 $= \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC}(V_{CC} - U_{CES})}{R_L} \Rightarrow \eta = \frac{\pi}{4} \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}} = \frac{7\pi}{32}$

(2)  $P_{Tmax} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (V_{CC} - U_{CE}) d\omega t$

$= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (V_{CC} - U_{om} \sin \omega t) d\omega t = \frac{1}{R_L} \left( \frac{V_{CC} U_{om}}{\pi} - \frac{U_{om}^2}{4} \right)$

$\therefore P_{Tmax} = P_{Tmax} (U_{om} = \frac{2}{\pi} V_{CC}) = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} = \frac{64}{\pi^2} W$

(3) ~~无正半波~~

$U_0 = U_i = \frac{1}{\sqrt{2}} (V_{CC} - U_{CES}) = 7\sqrt{2} V$

p427. 8.5.

(1)  $U_{BE1} = 1.4V$ ,  $U_{BE3} = -0.7V$ ,  $U_{BE5} = 0$

(2)  $U_{BE1} = 1.4V$ ,  $U_{BE5} = -18V$ ,  $U_{BE3} =$

(3) (1)  $U_{BE1} = 1.4V$ ,  $U_{BE3} = -0.7V$ ,  $U_{BE5} = -17.3V$ .


(2)  $I_{R2} = \frac{V_{CC} - U_{BE1}}{R_2} = 1.66mA$ ,  $I_{R3} = \frac{1.4 + 0.7 - 1.4}{R_3} = 7mA$ ?

$U_I = 0V$ .

(3)  $R_3$ , ~~减小~~  $R_3$  增大  $R_3$ .

(4) 可以. 两只二极管加一个  $R$ .  $R$  用于调节  $I_{BE1}$ ,  $I_{BE3}$ , 两个 D 消除交越失真; 太多  $R$  太大.

P479. 9.11

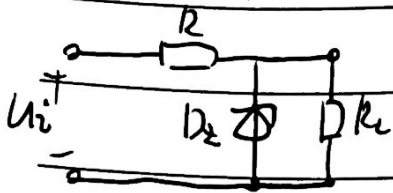

$U_{DZ} = 6V, I_Z = 5mA, P_{ZM} = 24mW \Rightarrow I_{ZM} = 4mA$

$R_Z < 150\Omega$

(1)  $I_{R_L} = \frac{U_Z}{R_L}, (I_{R_L} + I_Z)R + U_{DZ} = U_i \Rightarrow R = \frac{U_i - U_{DZ}}{I_{R_L} + I_Z}$

(2)  $R \in [514\Omega, 257\Omega, 433\Omega] \rightarrow R \in [360\Omega, 400\Omega]$

(2)  $S_r = \frac{U_i}{U_o} \cdot \frac{dU_o}{dU_i} \Big|_{R_L = const}$   
 $= \frac{R_Z}{R} \cdot \frac{U_i}{U_Z} = \frac{15}{390} \cdot \frac{24}{6} = 0.154$   
 $\frac{15}{390} \cdot \frac{20}{6} = 0.128$

1) 480. 9.15.


(1) 整流  $D_1 \sim D_4$ , 滤波:  $C_1$ ; 调整管:  $T_1, T_2$ .

基准:  $R', D'_1, R, D_2$ ; 比较:  $A$ ; 采样:  $R_1, R_2, R_3$ .

(2) 上 - 下 +

(3)  $\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 + R_2} \cdot U_Z \leq U_o \leq \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} U_Z$

P481. 9.17

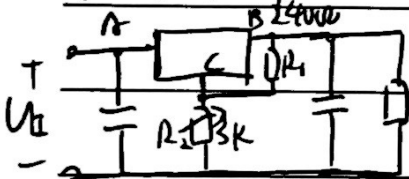


$U_{AB} = 3 \sim 4V, U_{BC} = U_{D_1} = 1.25V$

(1)  $U_o = (1 + \frac{R_2}{R_1}) U_{REF} \in [1.25V, 16.875V]$

(2)  $U_i - U_o \in [3.4V, 4V] \Rightarrow U_i \in [14.875V, 41.25V]$

P479. 9.8.

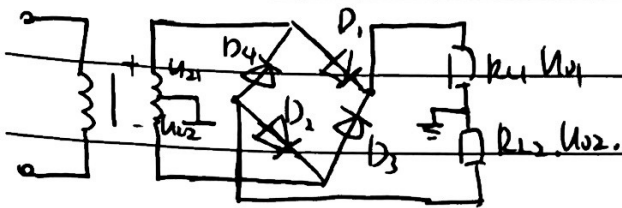

(1)  $U_{o1} + U_{o2} = 0$ .  ~~$U_{o1} = U_2$ ,  $U_{o2} = -U_2$~~

(2) 全波.

(3)  $U_{o(av)} = \frac{2\sqrt{2}(U_2 + U_2) \times \frac{1}{2}}{\pi} = \frac{2\sqrt{2} \cdot U_2 \cdot \frac{1}{2}}{\pi} = \frac{\sqrt{2} U_2}{\pi}$ ,  $U_{o1(av)} = 18V$ ,  $U_{o2(av)} = -18V$ .

~~$U_{o1(av)} \approx 4.5V$ ,  $U_{o2(av)} \approx -4.5V$~~

(4)  $U_{o1(av)} = -U_{o2(av)} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{1}{2} (U_1 + U_2) = 18V$ .

