

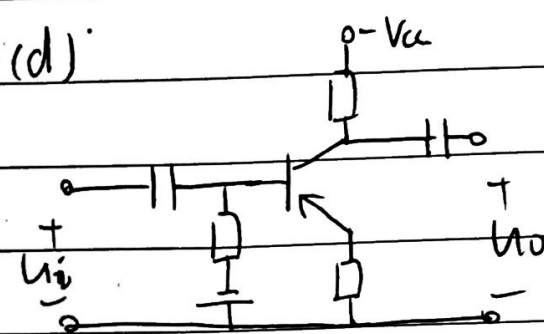
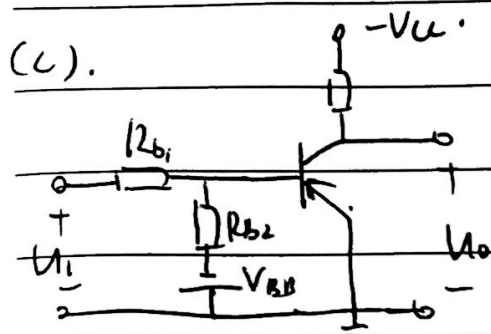
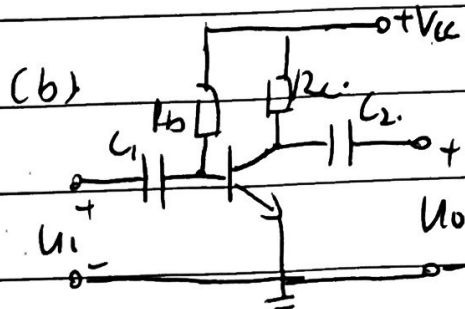


P116. 2.1

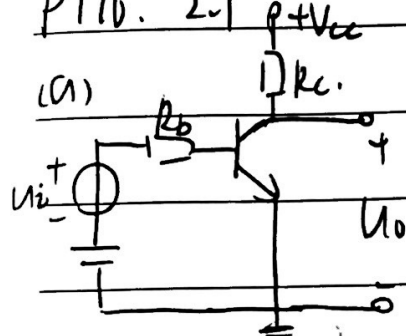

P117. 2.4


$R_L = 3 \text{ k}\Omega$

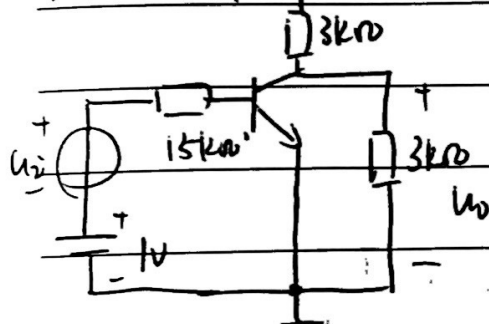

$u_i = 0$ 时, $\beta = \frac{1 \text{ mA}}{10 \mu \text{ A}} = \frac{100}{10} = 100$

$$\begin{cases} 1 - U_{BEQ} = I_{BQ} \cdot 15 \text{ k} \\ I_{CQ} = \beta I_{BQ} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_{BQ} = 0.02 \text{ mA} \\ I_{CQ} = 2 \text{ mA} \end{cases}$$

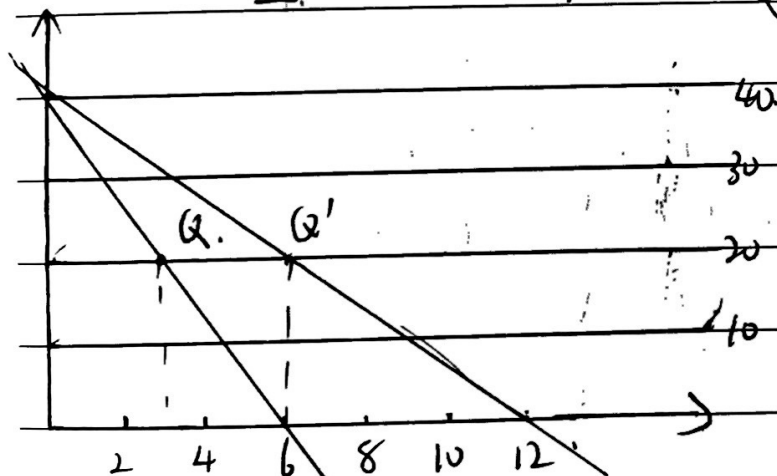~~$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_c = 12 - 2 \cdot 3 = 6 \text{ V}$~~



$\therefore U_{BE} = 1 - 15 \text{ k} I_B$

$U_{CE} = -\frac{3}{2} \text{ k} I_C + 6$

$U_{CEQ} = 3 \text{ V}; U_{CES} = 0.7 \text{ V}$

$U_{om} = \frac{2.3}{\sqrt{2}} = 1.63 \text{ V}$


$I_{CQ} \frac{3 \text{ k}}{\sqrt{2}} > 2 \dots$

$R_L = \infty$ 时, 同题 $I_{BQ} = 0.02 \text{ mA} \therefore U_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot 3 \text{ k} = 12 - 3 \text{ k} I_C$

$I_{CQ} = 2 \text{ mA} \therefore U_{CEQ} = 6 \text{ V}, U_{om} = \frac{6 - 0.7}{\sqrt{2}} = 3.75 \text{ V}$

$U_{om} = \frac{3}{\sqrt{2}} = 2.12 \text{ V}$

P117. 2.5

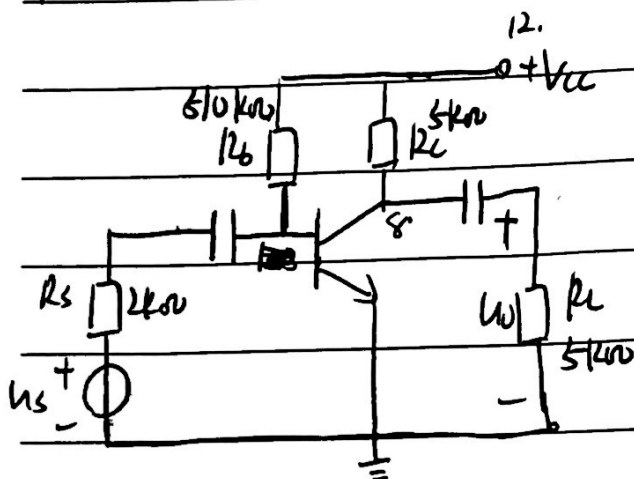

$\beta = 80, r_{be} = 1k\Omega$

$U_i = 20mV$



$U_{BEQ} = 0.7V, U_{CEQ} = 4V$

$I_{BQ} = 20\mu A$

$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b} = 20\mu A \Rightarrow V_{CC} = 10.9V$

$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1.6mA, V_{CC} = U_{CEQ} + I_{CQ} \cdot R_c = 12V$

$r_{be} = r_{be} = 1k\Omega$

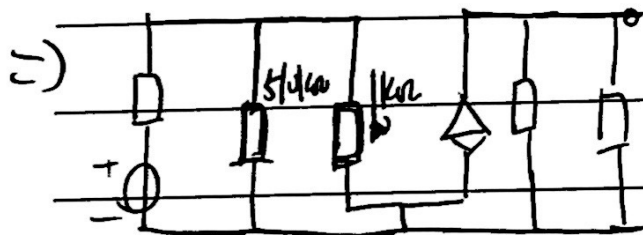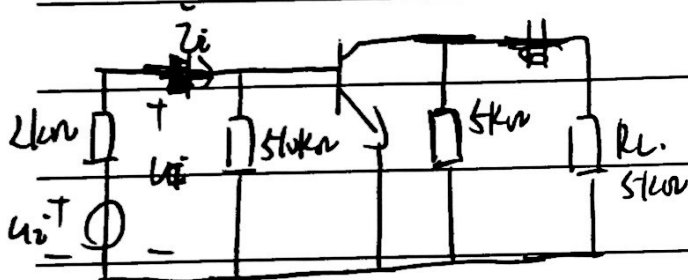

$A_u = -\beta \frac{R_c // R_L}{r_{be}}$

$= -18000 \cdot 20\mu V$

$r_i = R_b // r_{be} \approx 1k\Omega$

$R_o = R_c = 5k\Omega, U_s = U_i + 2k \cdot \frac{U_i}{r_i} \approx 60mV$

1. (4) (8) (9) (12) ✓


其他 X

P118. 2.7

$$V_{CC} = 15V$$

$$\beta = 80, r_{bb'} = 100\Omega$$

$$U_{BEQ} = 0.7V, U_T = 26mV$$

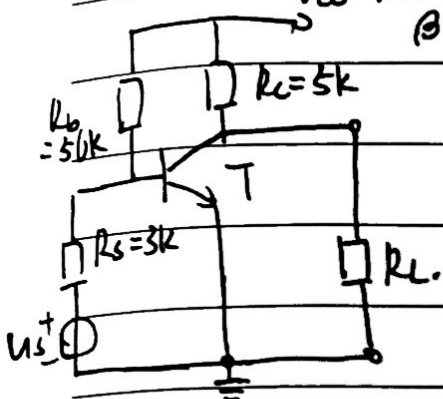

直流通路, 去掉 U_s .

$$\therefore V_{CC} = I_{CQ} R_c + U_{CEQ} + \frac{U_{CEQ}}{R_L} \cdot R_L$$

$$\frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b} - \frac{U_{BEQ}}{R_s} = I_{BQ}, I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$\therefore I_{BQ} = 22\mu A$$


$$I_{CQ} = 1.76mA$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{BQ}} = 1.3k\Omega$$

$$U_{CEQ} = (1 + \frac{R_c}{R_L})^{-1} (V_{CC} - I_{CQ} R_c)$$

$$\therefore R_L = \infty \Omega, U_{CEQ} = 6.2V$$

$$R_L = 3k\Omega, U_{CEQ} = 2.3V$$

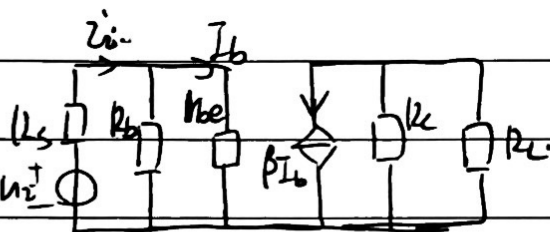


$$\dot{A}_u = \frac{U_o}{U_i} = - \frac{\beta I_b R_c // R_L}{I_b r_{be}} = -\beta \frac{R_c // R_L}{r_{be}}$$

$$\therefore R_L = \infty \Omega, \dot{A}_u = -307.7, R_L = 3k\Omega, \dot{A}_u = -115.7$$


$$R_i \equiv R_b // r_{be} = 1.27k\Omega, R_o \equiv R_c = 5k\Omega$$

P118. 2.9.

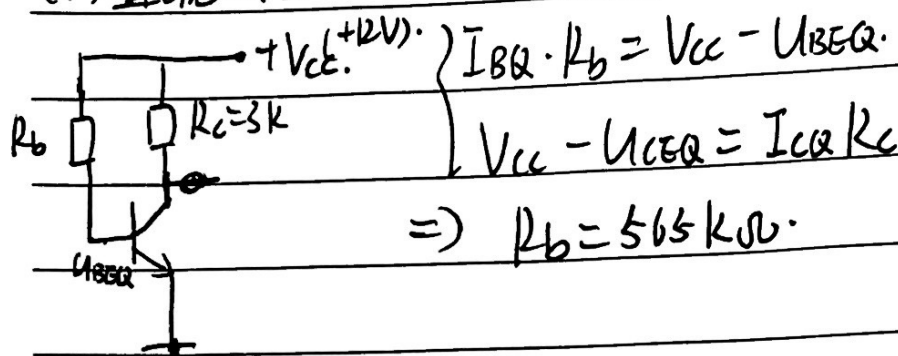(1) 直流通路. $\beta = 100, r_{be} = 1k\Omega.$



(2) 交流通路

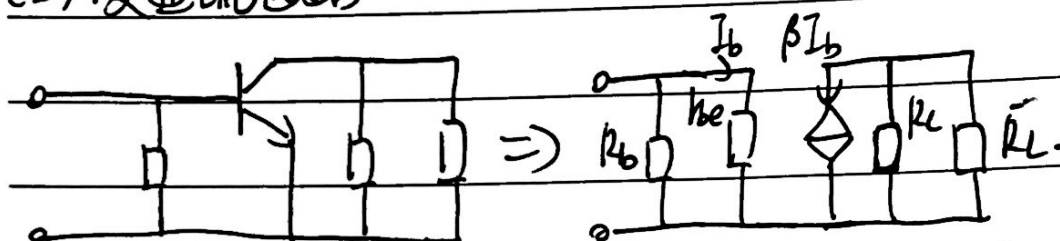


$$\therefore A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta I_b R_c \parallel R_L}{I_b r_{be}} = -\beta \frac{R_c \parallel R_L}{r_{be}} \approx -220$$

$$\therefore R_{min} = 392.9\Omega.$$

P119. 2.11.

(1) 直流通路.

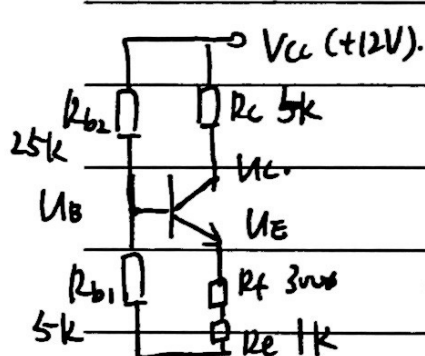

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_c} = \beta I_{BQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_{b1} + R_{b2}} - \frac{U_{BE}}{R_{b1}}$$

$$U_{BE} = (1 + \beta) I_{BQ} (R_e + r_{be})$$

$$U_{CEQ} =$$

$$U_{BEQ} =$$

$$I_{BQ} =$$

$$I_{CQ} =$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BEQ} - U_{BEQ}}{R_e + r_{be}} = 1mA$$

$$I_{BQ} = \frac{1}{\beta + 1} I_{EQ} \approx \frac{1}{\beta} I_{EQ} = 10\mu A$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = 1mA$$


$$U_{CEQ} \approx 12 - 5 - 1.3$$

$$= 5.7V$$

$$U_{BEQ} \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$$

$$= 2V$$

交流通路

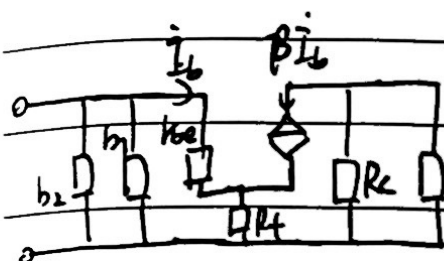

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 2.73 \text{ k}\Omega$$

$$\dot{A}_u = \frac{-\beta I_b R_c // R_L}{I_b r_{be} + (1 + \beta) I_b R_E} = -\beta \frac{R_c // R_L}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} = -7.57$$

$$R_i = (r_{be} + (1 + \beta) R_E) // R_{b1} // R_{b2} = 3.7 \text{ k}\Omega$$


$$R_o = R_c = 5 \text{ k}\Omega$$

(2). I_{EQ} 不变, I_{BQ} 减小, I_{CQ} 不变. U_{CEQ} 不变.

(3). $R_E \rightarrow R_E // R_F$.

$\therefore |\dot{A}_u|$ 变小, R_i 变大. R_o 不变.

P120. 2.14.

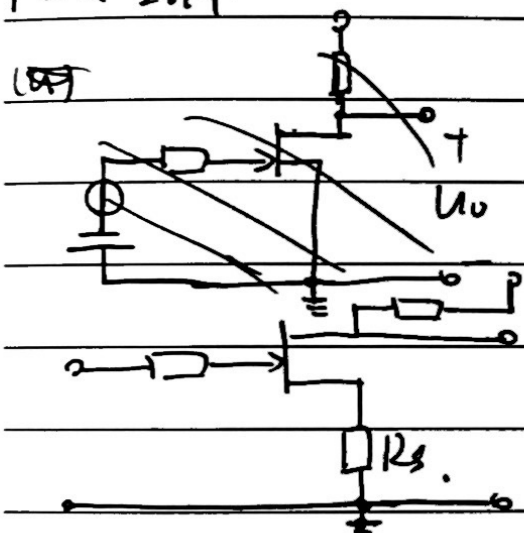


(b). V_{DD} 下加电阻

(c). 在 R_D 支路加 $-V_{DD}$.

将 $+V_{DD}$ 变负.

(a) 在 S 极加 R_S

P121. 2.16

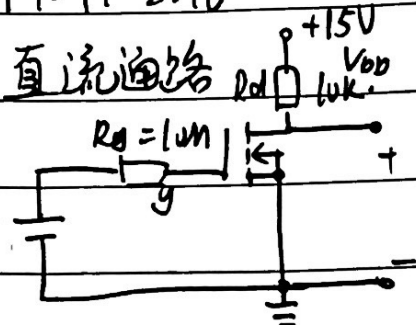


$$V_{DD} = R_d \cdot I_{DQ} + U_{DSQ}$$

$$I_{DQ} = I_{D0} \left(\frac{U_{GSQ}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2, U_{GS(th)} = 2V$$

$$U_{GSQ} = U_{GS} = U_{GS} = 3V$$

$$\therefore I_{DQ} = 1mA, U_{DSQ} = 5V$$

交流

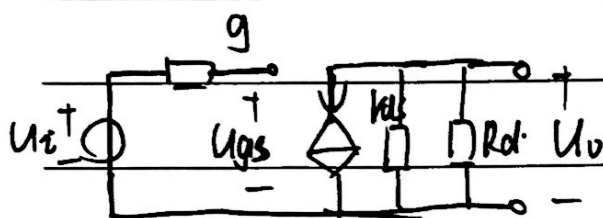

r_{ds} 极大, $R_d \ll r_{ds} \therefore r_{ds}$ 忽略.

$$\dot{A}_u = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{g_m U_{GS} R_d}{U_{GS}} = -g_m R_d$$

$$g_m = \frac{2}{U_{GS(th)}} \sqrt{I_{D0} I_{DQ}} = 2mS$$

$$\therefore \dot{A}_u = -20$$

P121. 2.17.

(1) 降低温度, 减小 I_{BQ} , 减小 R_C , 换 β 小的管子

(2) ~~增大 β~~

(1) 底部: 提高 β , 提高 R_2 电阻, 减小 R_1 电阻; 换 $U_{GS(th)}$ 更小的管子.

顶部: 减小 β , 降低 R_2 , 提高 R_1 , 减小 V_{DD} , 增大 R_d, R_s .

$$(2) \cdot |\dot{A}_u| = g_m R_{ds} // R_d // R_L, g_m = \frac{2}{U_{GS(th)}} \sqrt{I_{D0} I_{DQ}}$$

\therefore 减小 $U_{GS(th)}$, 提高 I_{D0}, I_{DQ} , 提高 R_{ds}, R_d, R_L .


P121. 2.18.

p122. 2.18


(a) 不行 (b) 不行 (c) 可以

(d) 不行 (e) 不行

(f) 可以

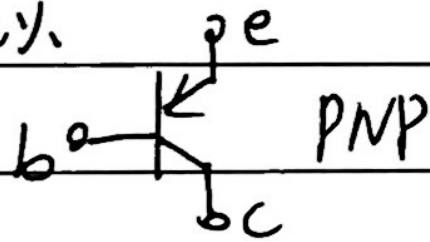

(g) 可以

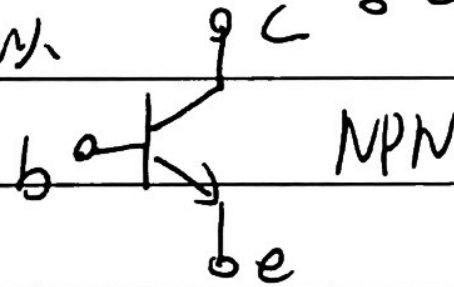

简答.

信号放大: ~~神经细胞接受递质, 放大为兴奋~~

分泌化学信号, 或细胞间接接触, 细胞内形成对应的反馈.

模拟: b极与其它e极相接, e极用于调控其它元件, 作为自己的反馈