
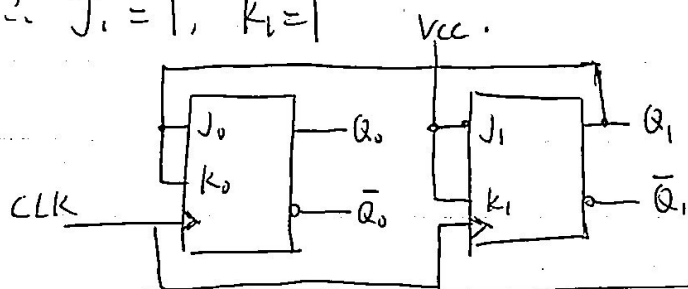


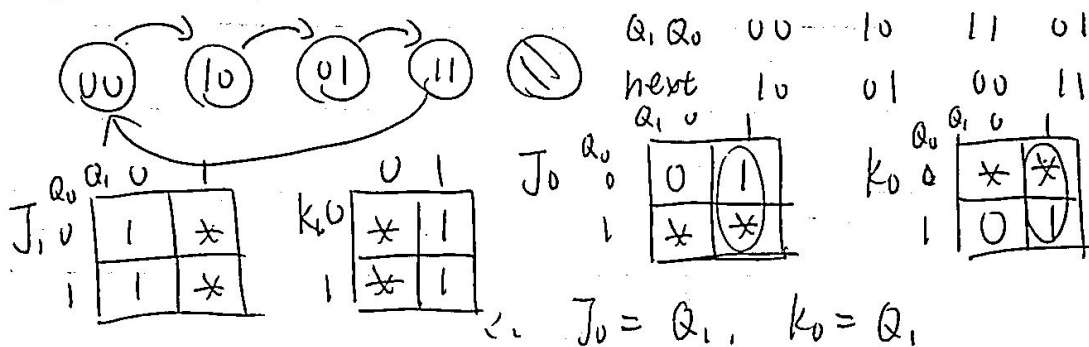



# 上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

329.20.




329.21

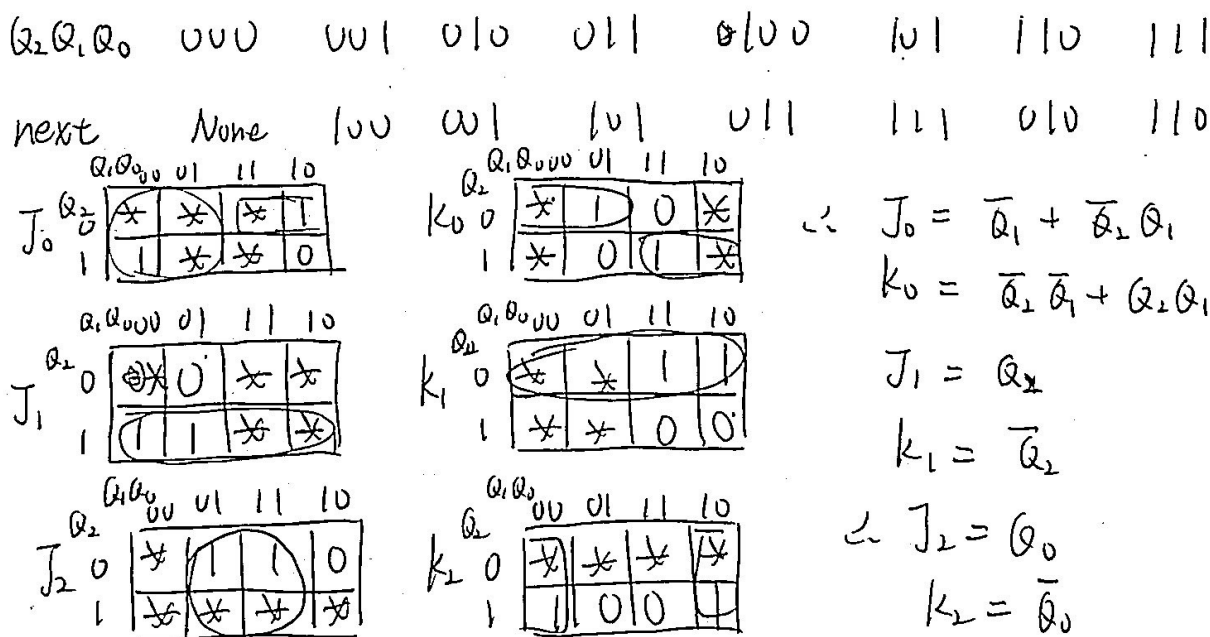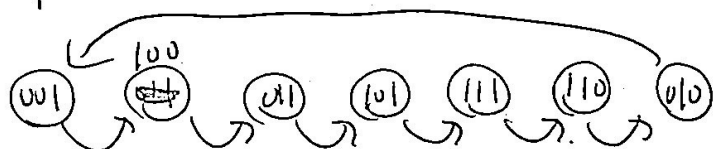




# 上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

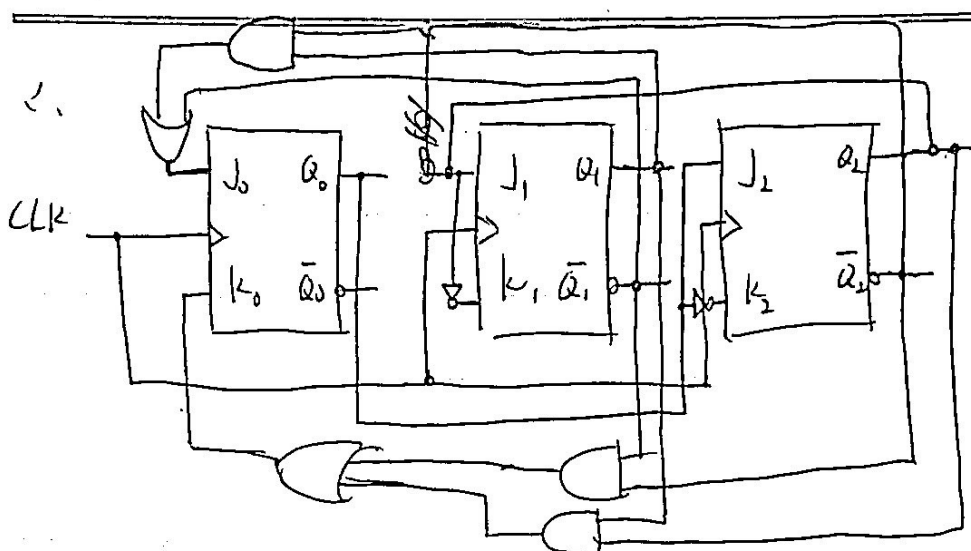

329.22

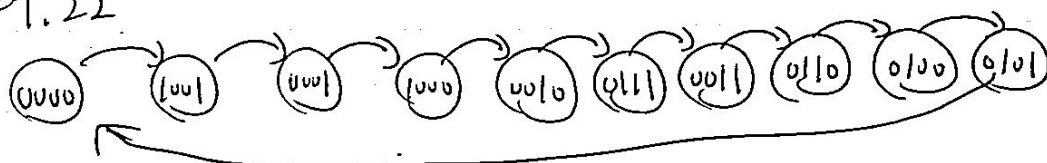

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$  0000 1001 0001 1000 0010 0111 0011 0110 0100 0101

next 1001 0001 1000 0010 0111 0011 0110 0100 0101 0000

$J_0$

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	1	*	*	1
01	1	*	*	0
11				
10	0	*	*	*

$K_0$

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	*	1	1	*
01	*	1	0	*
11				
10	*	0	*	*

$$\therefore J_0 = K_0 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_2 Q_1$$

$J_1$

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	0	0	*	*
01	0	0	*	*
11	*			*
10	1	0		*

$K_1$

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	*	*	0	0
01	*	*	0	1
11	*			*
10	*	*		*

$$\therefore J_1 = Q_3 \bar{Q}_0 \quad K_1 = Q_2 \bar{Q}_0$$

$J_2$

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	*	*	*	*
11			*	*
10	0	0	*	*

$K_2$

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	*	*	*	*
01	0	1	1	0
11	*	*		*
10	*	*	*	*

$$\therefore J_2 = Q_1 \quad K_2 = Q_0$$

$J_3$

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11				
10	*	*		*

$K_3$


$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	*	*	*	*
01	*	*	*	*
11				
10	1	1		*

$$J_3 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \quad K_3 = 1$$




# 上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

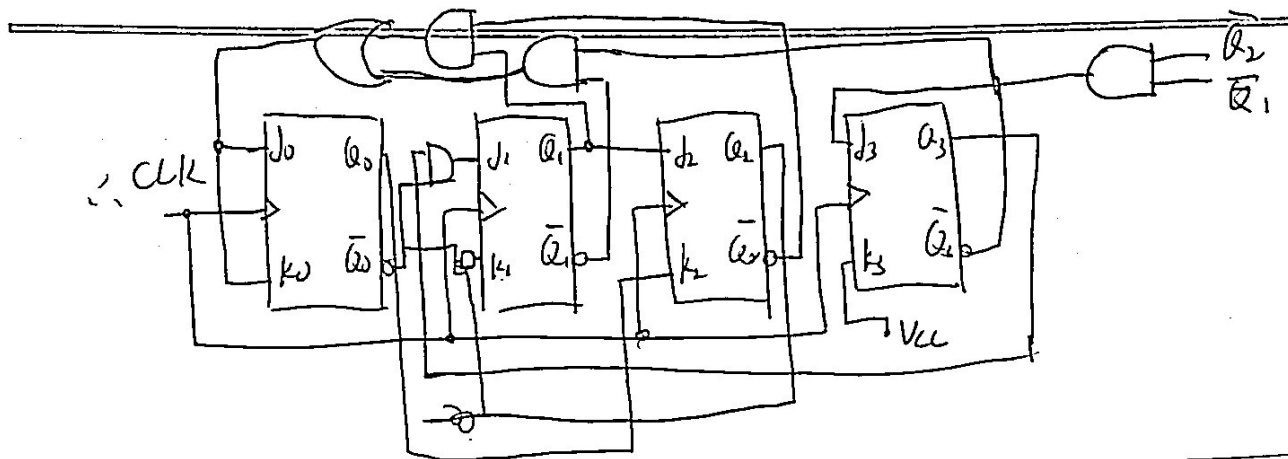

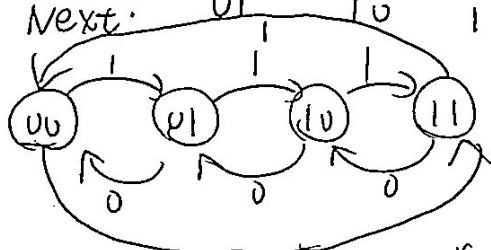229.23

X      1      1      1      1      0      0      0      0  
~~Q<sub>2</sub>Q<sub>1</sub>~~    00    01    10    11    00    01    10    11  
 Next:    01    10    11    00    11    00    01    10



太多了, 我画自己的, 反正原理一样

$J_0$

X	0	1	0
$Q_0$	1	1	1
00	*	*	*
01	*	*	*
11	*	*	*
10	1	1	1

$K_0$

X	0	1	0
$Q_0$	*	*	*
00	1	1	1
01	1	1	1
11	*	*	*
10	*	*	*

$$\therefore J_0 = K_0 = 1$$

$J_1$


X	0	1	0
$Q_0$	1	0	0
00	0	1	1
01	0	1	1
11	*	*	*
10	*	*	*

$K_1$

X	0	1	0
$Q_0$	*	*	*
00	1	1	1
01	1	1	1
11	0	0	0
10	1	1	1

$$\therefore J_1 = \overline{Q_0} \overline{X} + Q_0 X$$
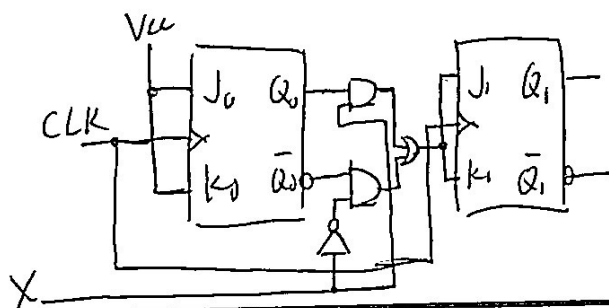
$$K_1 = \overline{Q_0} \overline{X} + Q_0 X$$



地址: 闵行东川路800号




# 上海交通大学

## SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

329.24.

- a. ① 250Hz ② 31.25Hz ③ 15.625Hz  
 b. ① 10kHz ② 1kHz ③ 100Hz ④ 50Hz  
 c. ① 7MHz ② 1.17MHz ③ 0.15MHz ④ 15kHz ⑤ 1.5kHz  
 d. ① 19.2kHz ② 4.8kHz ③ 0.8MHz ④ 10Hz ⑤ 0.25Hz

330.28

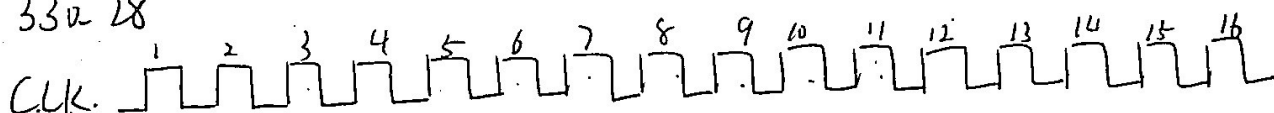

CLK的上沿即为 Decoder 当前输出 0 的端口。初始时 0 端  $V=0$

330.31

~~I don't~~ I don't but ~~when~~ after I refer to answer, I guess is the

时间从 ~~to~~  $J_1$  to  $Q_1$  &  $J_2$  to  $Q_2$

so the Gray Code is a good idea, or make the AND gate Synchronous

330.34

CTR DIV 10 is  $\frac{1}{10} f_0$ ; CTR DIV 6 is  $\frac{1}{60} f_0$ .

330.35

In 24 hours, 37 cars one in, and 22 cars one out.

so the final state of the CTR is  $53 + 3 - 22 = 68$